

post-Lab

Experiment No. 4 - Digital Circuits Implementation using Breadboard

*Student name: Abdulrahman
shaheen.



* ID#: 1211753.

* Instructor Name: Dr. Qadri Mayyala


* Date: 3/5/2023.

* Section: 2.

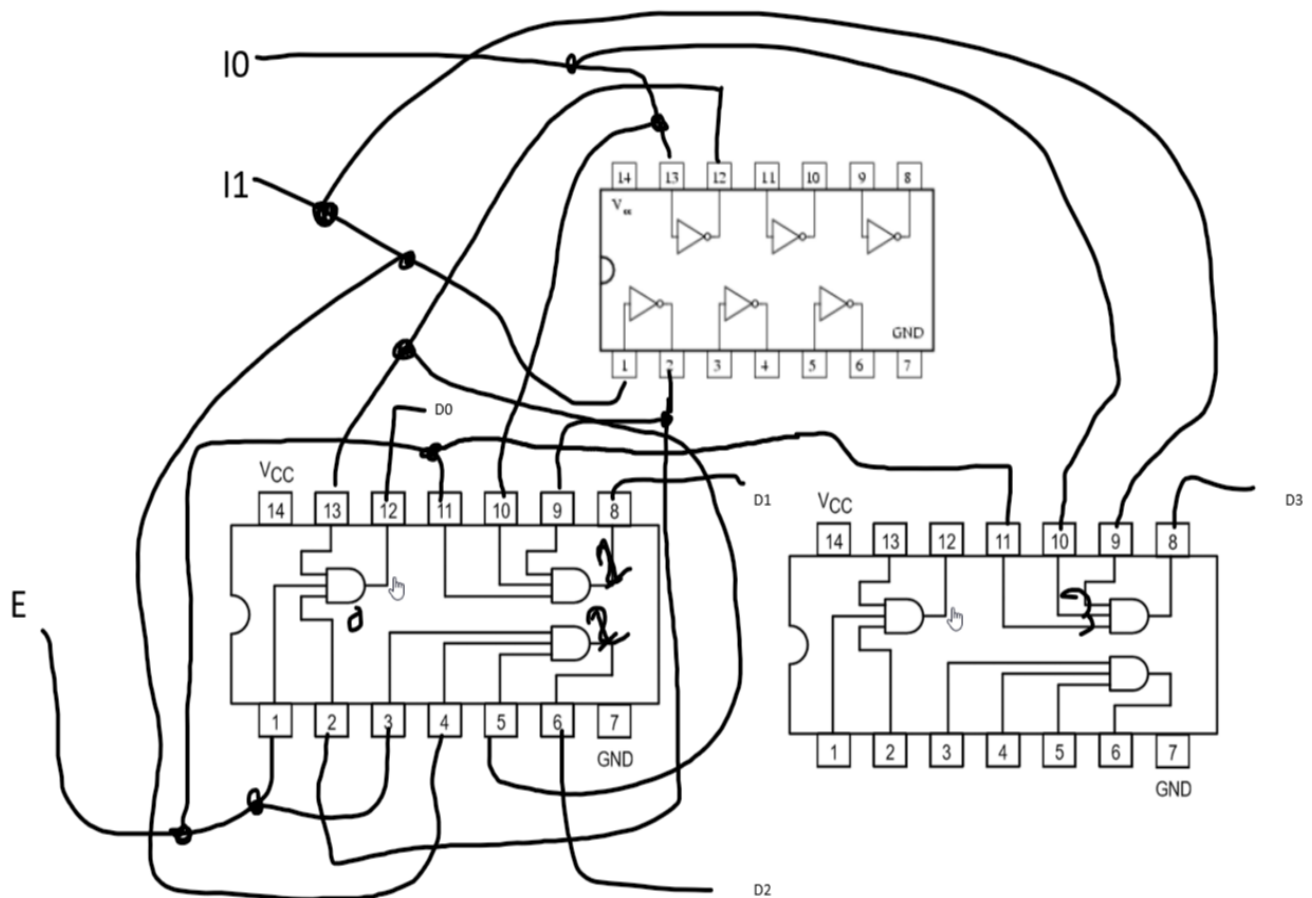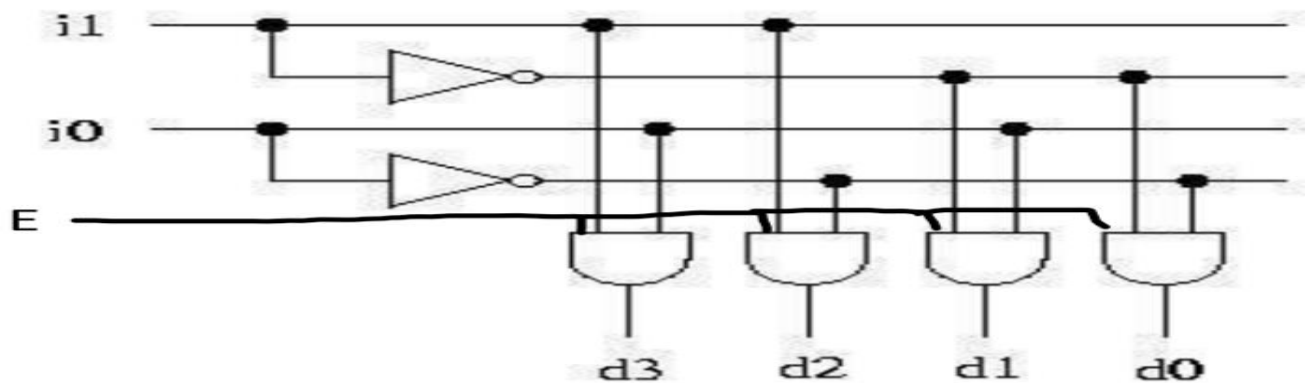
Q1) by just adding the enable signal to each and gate:



Q2)

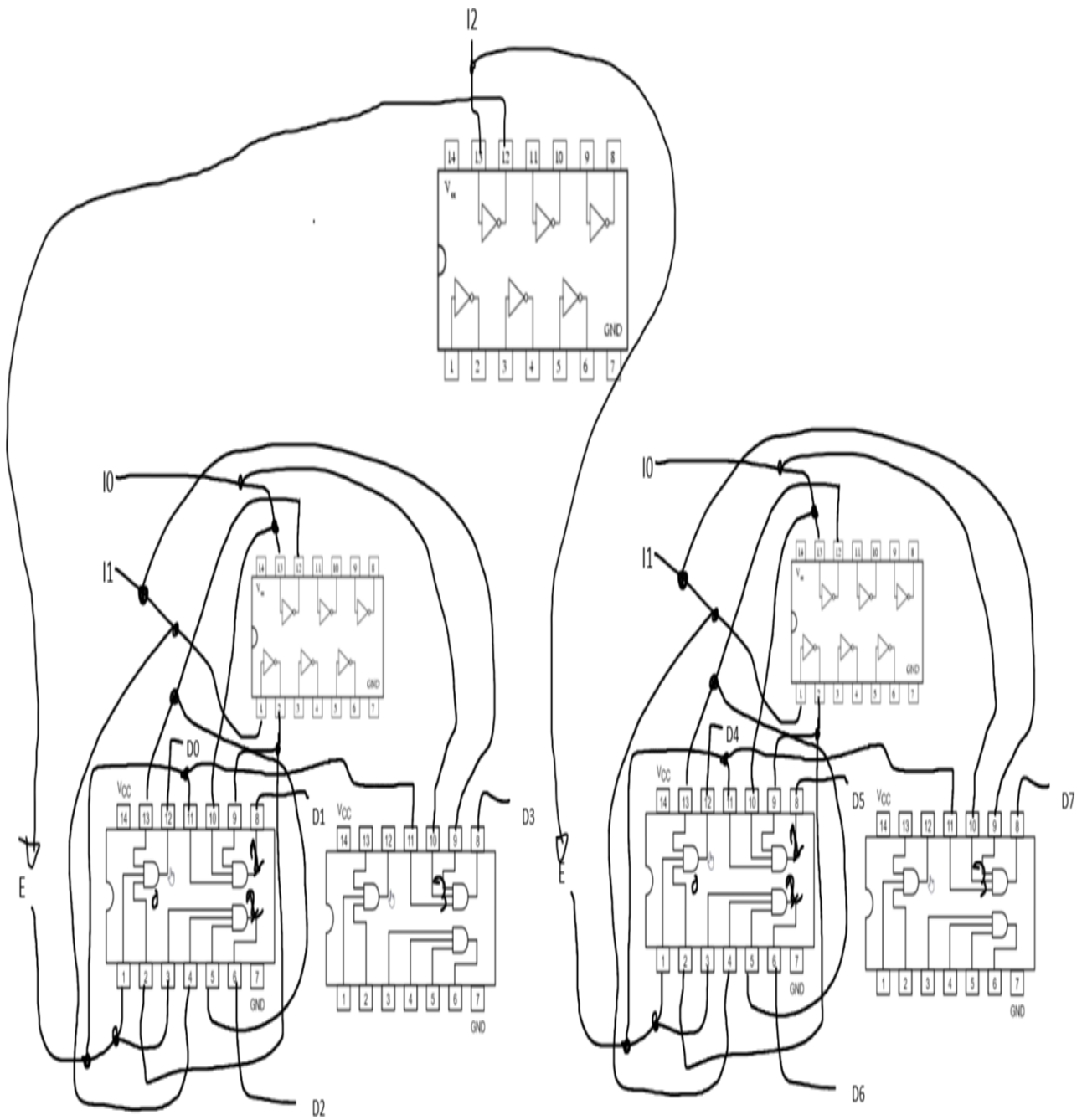

Q3) done already in the pre-lab:

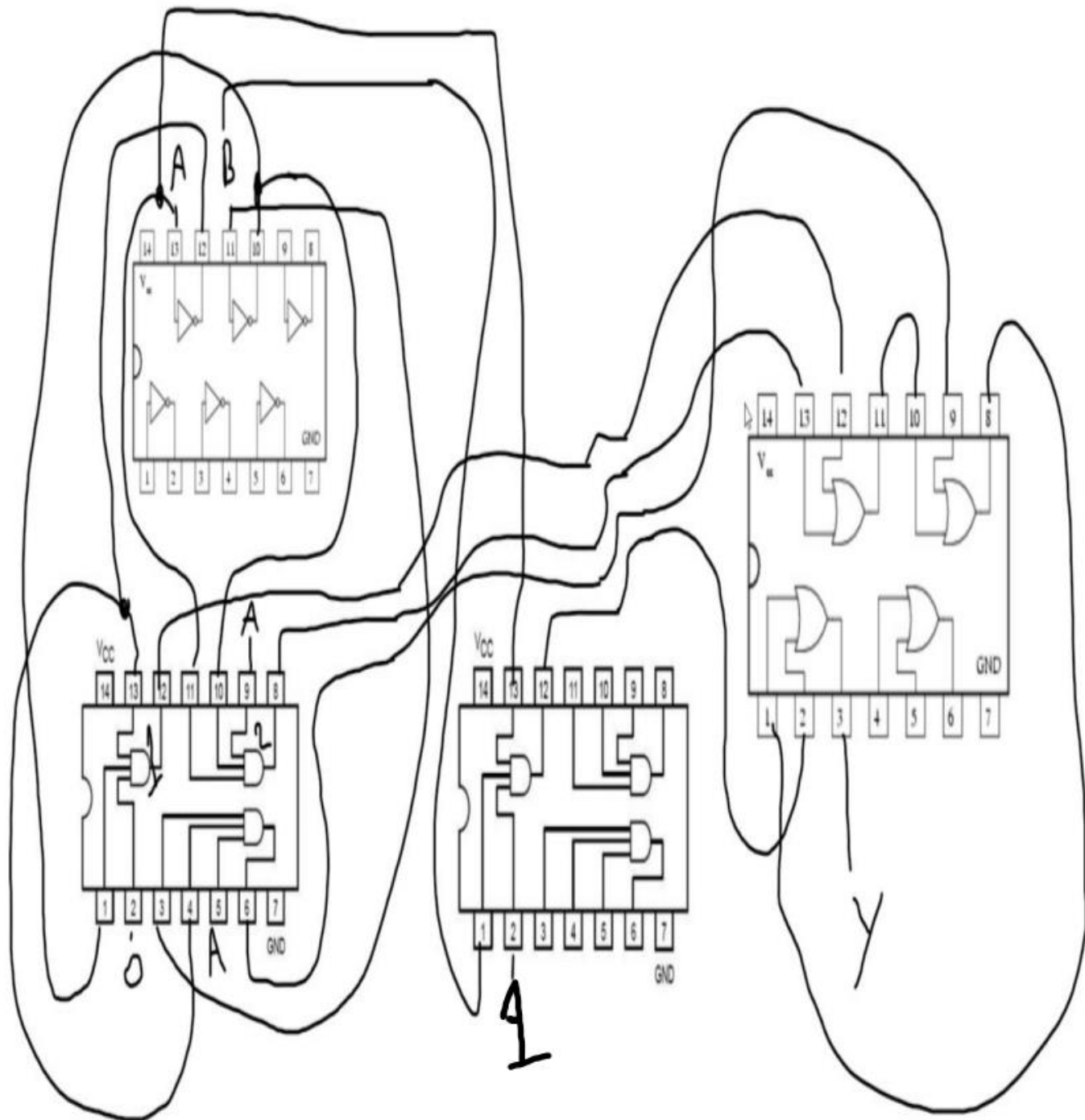

C	B	A	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Q4)

Z	Y	X	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

